



ASSIGNMENT 02
UP / DOWN COUNTER

EMBEDDED SYSTEMS 3

FACHHOCHSCHULE VORARLBERG
MASTER MECHATRONICS

EINGEREICHT BEI

DR. ANDRÈ MITTERBACHER

VORGELEGT VON

ROMAN PASSLER

DORNBIRN, 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
Listings	IV
1 Up / Down Counter	1
1.1 Einleitung	1
1.2 Implementierung	1
1.3 Test Bench	2
1.4 Simulationsscript	4
1.5 Transkript und Waveform Window	5
1.6 Vor- und Nachteile der Implementierung	6

Abbildungsverzeichnis

1.1	Waveform Window	5
-----	---------------------------	---

Tabellenverzeichnis

Listings

1.1	Implementierung	1
1.2	Testbench für den Up / Down Counter	2
1.3	Simulationsscript	4
1.4	Commandline Output A	5

1 Up / Down Counter

1.1 Einleitung

In der zweiten Aufgabe soll ein n-Bit Up / Down Counter implementiert werden. Folgende Anforderungen werden an den Up / Down Counter gestellt:

- synchrone Logik \rightarrow „clk50m“ ist die Clock aller Flipflops.
- Aktiver Low-Reset auf Null („rst_n“).
- Zähler wird inkrementiert oder dekrementiert, wenn $en == 1'b1$.
 - If ($down == 1'b1$) $\rightarrow cnt = cnt - 1$
 - sonst $\rightarrow cnt = cnt + 1$

Zusätzlich zu den Anforderungen muss die Implementierung getestet und verifiziert werden. Dies bedeutet, dass alle Eingänge stimuliert und alle Signale im „Wave Window“ angezeigt werden.

1.2 Implementierung

Die Implementierung erfolgt wie in Listing 1.1 dargestellt ist. In Codezeile Zeile 13 wird der Ausgang Counter „cnt“ mit variabler Bitlänge definiert definiert.

```
1  /*-----
2  Project:    Up Down Cunter
3  Purpose:    Flexible up down counter
4  Author:     rpa2306
5  Version:    00, 31.12.2017
6  -----*/
7
8  module counter_updn #(parameter WIDTH=8) (
9      input  logic          rst_n ,
10     input  logic          clk50m , // 50 Mhz Clock
11     input  logic          en ,
12     input  logic          down ,
13     output logic [WIDTH-1:0] cnt //
14 );
15
16 // ----- n-bit counter up and down -----
17
18 always_ff @ (negedge rst_n or posedge clk50m) begin
19     if (!rst_n) begin
20         cnt <= 1'b0;
21     end
22     else if (en && !down) begin
```

```
23         cnt <= cnt + 1'b1;
24     end
25     else if (en && down) begin
26         cnt <= cnt - 1'b1;
27     end
28 end
29
30 endmodule
```

Listing 1.1: Implementierung

1.3 Test Bench

In Listing 1.2 ist die Testbench ersichtlich. Es wurde ein automatisiertes Testscript erstellt, welches einen Fehler ausgibt, sobald der Up oder Down Test fehlschlägt (Codezeile 98 bis 104 und 121 bis 128).

```
1  /*-----
2  Project:    Up Down Cunter
3  Purpose:    Flexible up down counter
4  Author:     rpa2306
5  Version:    00, 31.12.2017
6  -----*/
7  `timescale 10ns/10ns
8
9  module tb_counter_updn();
10
11  `define counterSize 6
12
13  // (1) Prepare DUT wiring
14
15  logic          rst_n;
16  logic          clk50m;
17  logic          en;
18  logic          down;
19  logic  ['counterSize-1:0] cnt;
20
21  // (2) Instantiate the DUT
22
23  counter_updn #(.WIDTH ('counterSize)) dut (.*);
24
25  // (3) Create test stimuli
26  logic run_sim = 1'b1;
27
28  // all initial are running in parallel
29  initial begin
30      clk50m = 1'b0;
31      while (run_sim) begin
32          #10ns;
33          clk50m = !clk50m;
34      end
35  end
36
37  initial begin
38      automatic int cntSoftware = 0;
39      automatic int cntHardware = 0;
40      automatic int overflowCnt = 0;
```

```

41     automatic int maxValue = 2 << ('counterSize-1);
42     automatic int startValue = 0;
43     automatic int countUp = 100;
44     automatic int countDown = 200;
45
46     rst_n = 1'b0;
47     en = 1'b0;
48     down = 1'b0;
49
50     $display("-----");
51     $display(" TB_COUNTER_UPDN started ");
52     $display("-----");
53     $display("");
54
55     #100ns;
56
57     $display(" Check: en == 1'b1 and down == 1'b0\n");
58     down = 1'b0;
59     rst_n = 1'b1;
60     @ (negedge clk50m); // wait for negedge
61     en = 1'b1;
62     @ (negedge clk50m); // wait for negedge
63     en = 1'b0;
64     rst_n = 1'b0;
65     @ (negedge clk50m);
66
67     #100ns;
68
69     $display(" Check: en == 1'b1 and down == 1'b1\n");
70     down = 1'b1;
71     @ (negedge clk50m); // wait for negedge
72     en = 1'b1;
73     rst_n = 1'b1;
74     @ (negedge clk50m); // wait for negedge
75     en = 1'b0;
76     rst_n = 1'b0;
77     @ (negedge clk50m);
78
79     #100ns;
80
81     rst_n = 1'b1;
82     down = 1'b0;
83     en = 1'b1;
84     $display("---- Stimulate the up count for 100 ----\n");
85
86     startValue = cnt;
87     repeat (countUp) begin
88         @ (negedge clk50m); // wait for negedge
89         cntSoftware++;
90         if (cnt == maxValue-1) begin
91             overflowCnt++;
92         end
93     end
94
95     en = 1'b0;
96     down = 1'b1;
97     cntHardware = overflowCnt * maxValue + cnt + 1 - startValue;
98     if (cntHardware == cntSoftware) begin
99
100         $display("---- Test passed with counting up: %d ----\n",
101                 countUp);

```



```

100     end
101 else begin
102     $display("—— Test failed with counting up: %d ——", countUp);
103     $display("—— cntHardware %d, cntSoftware %d ——\n",
104             cntHardware, cntSoftware);
105
106     #100ns;
107     cntSoftware = 0;
108     overflowCnt = 0;
109     startValue = cnt;
110     @ (negedge clk50m);
111     en = 1'b1;
112     $display("—— Stimulate the down count for 200 ——\n");
113     repeat (countDown) begin
114         @ (negedge clk50m); // wait for negedge
115         cntSoftware++;
116         if (cnt == 0) begin
117             overflowCnt++;
118         end
119     end
120     cntHardware = (overflowCnt - 1) * maxValue + maxValue - cnt +
121                 startValue;
122     if (cntHardware == cntSoftware) begin
123
124         $display("—— Test passed with counting up: %d ——\n",
125                 countUp);
126     end
127 else begin
128     $display("—— Test failed with counting up: %d ——", countDown)
129     ;
130     $display("—— cntHardware %d, cntSoftware %d ——\n",
131             cntHardware, cntSoftware);
132     $display("");
133 end
134
135 en = 1'b0;
136 rst_n = 1'b0;
137 run_sim = 1'b0; // stop clock generator
138
139 $display("—————");
140 $display(" TB_COUNTER_UPDN finished ");
141 $display("—————");
142 end
143
144 endmodule

```

Listing 1.2: Testbench für den Up / Down Counter

1.4 Simulationsscript

In Listing 1.3 ist das Simulationsscript dargestellt. Es beinhaltet dieselben Befehle wie in der letzten Lehrveranstaltung, natürlich angepasst an den Up / Down Counter.

```

1 # Create simulation environment
2 vlib work
3 vmap work work

```

```

4
5 # Compile desing files -> use file names
6 vlog ../src/counter_updn.sv
7 # Compile the test bench
8 vlog tb_counter_updn.sv
9 # Init simulation -> use module name
10 vsim tb_counter_updn
11 # -r recursive
12 log -r *
13 do wave_tb_counter_updn.tcl
14
15 # Run simulation
16 run -all
17 # run 100us
18 # Show results
19 view wave

```

Listing 1.3: Simulationsscript

1.5 Transkript und Waveform Window

In Abbildung 1.1 ist das Waveform Window dargestellt. Es zeigt die geforderten Testfälle. Wie zu sehen ist, wurden die Anforderungen erfüllt.

 


Abbildung 1.1: Waveform Window
Quelle: eigene Ausarbeitung

In Listing 1.4 ist der Output des Testcripts zu sehen. Alle Testfälle wurden bestanden.

```

1 # -----
2 # TB_COUNTER_UPDN started
3 # -----
4 #
5 # Check: en == 1'b1 and down == 1'b0
6 #
7 # Check: en == 1'b1 and down == 1'b1
8 #
9 # --- Stimulate the up count for 100 ---
10 #
11 # --- Test passed with counting up: 100 ---
12 #
13 # --- Stimulate the down count for 200 ---
14 #
15 # --- Test passed with counting up: 200 ---
16 #
17 # -----

```

```
18 # TB_COUNTER_UPDN finished
19 # _____
```

Listing 1.4: Commandline Output A

1.6 Vor- und Nachteile der Implementierung

Folgend sind die Vor- und Nachteile der Implementierung gelistet:

Vorteile

- Variable Bitlänge

Nachteile

- Die Clock Frequenz darf nur so hoch gewählt werden, wie es das „Back Propagation Delay“ erlaubt. Somit ist die maximale Zählfrequenz begrenzt.
- Bei Anwahl des Down-Bits sollte beim Reseten der Counter Wert nicht auf „0“ initialisiert werden, sondern mit dem maximalen Wert

$$2 \ll ('counterSize - 1) - 1 \quad (1.1)$$

- Ebenfalls wäre es gut, den Startwert des Counters selbst wählen zu können.