



ASSIGNMENT 03

DEBOUNCER

EMBEDDED SYSTEMS 3

FACHHOCHSCHULE VORARLBERG

MASTER MECHATRONICS

EINGEREICHT BEI

DR. ANDRÈ MITTERBACHER

VORGELEGT VON

ROMAN PASSLER

DORNBIRN, 07.01.2018

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
Listings	IV
1 Debouncer	1
1.1 Einleitung	1
1.2 Implementierung	1
1.3 Test Bench	3
1.4 Simulationsscript	5
1.5 Transkript und Waveform Window	6
1.6 Vor- und Nachteile der Implementierung	6

Abbildungsverzeichnis

1.1	Waveform Window	6
-----	---------------------------	---

Tabellenverzeichnis

Listings

1.1	Implementierung	1
1.2	Testbench für den Up / Down Counter	3
1.3	Simulationsscript	5

1 Debouncer

1.1 Einleitung

Der Switch, der für den Betrieb der Stoppuhr bestimmt ist, muss entprellt werden, da ansonsten die Statemachine nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dieses Beispiel entprellt die „high“ sowie „low“ Flanke.

- Wenn der Switch „low“ ist, wird der erste Counter gestartet von einem Initialwert (alle Bits auf eins). Das Signal ist solange gültig, bis der Counter null erreicht hat. Wenn der Switch „high“ schaltet, so wird der erste Counter sofort rückgesetzt auf seinen Initialwert.
- Wenn der Switch „high“ ist, wird der zweite Counter gestartet von einem Initialwert (alle Bits auf eins). Das Signal ist solange gültig, bis der Counter null erreicht hat. Wenn der Switch „low“ schaltet, so wird der zweite Counter sofort rückgesetzt auf seinen Initialwert.
- Die Bitbreite des Counters muss in einem Header File mit einem Makro („BITS“) definiert werden. Für diese Implementierung wird „BITS“ auf drei gesetzt.
- Die Flankenerkennung der fallenden und steigenden Flanke des entprellten Signals wird als „sw_hi“ und „sw_lo“ ausgegeben. Beide Ausgänge sind nur für einen Clock Zyklus auf „high“.

1.2 Implementierung

Die Implementierung erfolgt wie in Listing 1.1 dargestellt ist. In Codezeile ?? wird der Ausgang Counter „cnt“ mit variabler Bitlänge definiert definiert.

```
1  /*-----
2  Project:    debounce
3  Purpose:
4  Author:     rpa2306
5  Version:    00, 01.06.2018
6  -----*/
7
8  'include "debounce.sh"
9
10 module debounce (
11     input    logic          rst_n ,
12     input    logic          clk50m ,
13     input    logic          sw ,
14     output   logic          sw_hi ,
15     output   logic          sw_lo ,
16     output   logic          sw_dbnc
```

```

17 );
18
19 // (1) counter for high
20 logic ['BITS-1:0] sw_hi_cnt;
21 logic sw_hi_cnt_zero;
22
23 // (2) counter for low
24 logic ['BITS-1:0] sw_lo_cnt;
25 logic sw_lo_cnt_zero;
26
27 always_ff @(negedge rst_n or posedge clk50m) begin
28     // reset
29     if (!rst_n) begin
30         sw_hi      <= 1'b0;
31         sw_lo      <= 1'b0;
32         sw_dbnc    <= 1'b0;
33         sw_lo_cnt_zero <= 1'b0;
34         sw_hi_cnt_zero <= 1'b0;
35         sw_hi_cnt    <= '0;
36         sw_lo_cnt    <= '1;
37     end
38     else if (sw && !sw_hi_cnt) begin
39         sw_lo_cnt    <= '1;
40         sw_hi      <= 1'b0;
41         sw_dbnc    <= 1'b1;
42     end
43     else if (!sw && !sw_lo_cnt) begin
44         sw_hi_cnt    <= '1;
45         sw_lo      <= 1'b0;
46         sw_dbnc    <= 1'b0;
47     end
48     else if (sw) begin
49         // counter if someone pressed the switch
50         sw_hi_cnt    <= sw_hi_cnt - 'BITS'd1;
51         // init low counter to highest value
52         sw_lo_cnt    <= '1;
53         sw_lo_cnt_zero <= 1'b0;
54
55         if (sw_hi_cnt == 'BITS'd1) begin
56             sw_hi      <= 1'b1;
57             sw_hi_cnt_zero <= 1'b1;
58         end
59     end
60     else if (!sw) begin
61         // counter if someone released the switch
62         sw_lo_cnt    <= sw_lo_cnt - 'BITS'd1;
63         // init low counter to highest value
64         sw_hi_cnt    <= '1;
65         sw_hi_cnt_zero <= 1'b0;
66
67         if (sw_lo_cnt == 'BITS'd1) begin
68             sw_lo      <= 1'b1;
69             sw_lo_cnt_zero <= 1'b1;
70         end
71     end
72 end
73
74 // initial condition (startup)
75 else begin
76     sw_hi_cnt    <= '0;
77     sw_lo_cnt    <= '1;

```

```
78     end
79 end
80
81 endmodule
```

Listing 1.1: Implementierung

1.3 Test Bench

In Listing 1.2 ist die Testbench ersichtlich. Es wurde ein automatisiertes Testscript erstellt, welches einen Fehler ausgibt, sobald der Up oder Down Test fehlschlägt (Codezeile ?? bis ?? und ?? bis ??).

```
1  /*-----
2  Project:    debounce
3  Purpose:
4  Author:     rpa2306
5  Version:    00, 01.06.2018
6  -----*/
7
8  module tb_debounce();
9
10 /*
11 *.  (1) Create wires to connect the DUT
12 *.  Like footprints for an IC on a PCB
13 */
14
15 logic      rst_n;
16 logic      clk50m;
17 logic      sw;
18
19
20 logic      sw_hi;
21 logic      sw_lo;
22 logic      sw_dbnc;
23
24 /*
25 *.  (2) Create an instance of the DUT
26 */
27
28 debounce    DUT (.*);
29
30 /*
31 *.  (3) Create stimuli for all inputs
32 */
33
34 logic run_sim = 1'b1;
35
36 initial begin: clk_gen
37     clk50m = 1'b0;
38
39     while(run_sim) begin
40         #10ns;
41         clk50m = !clk50m;
42     end
43 end
44
```



```

45 initial begin
46
47     $display("_____");
48     $display("    debounce started    ");
49     $display("_____");
50     sw = 1'b0;
51     rst_n = 1'b1;
52     #50ns;
53     rst_n = 1'b0;
54     #50ns;
55     rst_n = 1'b1;
56     #50ns;
57
58     @(negedge clk50m);
59     sw = 1'b0;
60     repeat (10) begin
61         @ (posedge clk50m);
62     end
63     $display("\t\b\t\b\t\b\t\b\t\b\t\b",rst_n, clk50m, sw, sw_hi, sw_lo
64             , sw_dbnc);
65     #50ns;
66     @(negedge clk50m);
67     sw = 1'b1;
68
69     repeat (5) begin
70         @ (posedge clk50m);
71     end
72     @ (negedge clk50m);
73     sw = 1'b0;
74     //@ (posedge clk50m);
75
76     @ (negedge clk50m);
77     sw = 1'b1;
78     repeat (3) begin
79         @ (posedge clk50m);
80     end
81
82     @(negedge clk50m);
83     sw = 1'b0;
84     repeat (5) begin
85         @ (posedge clk50m);
86     end
87
88     @ (negedge clk50m);
89     sw = 1'b1;
90     repeat (2) begin
91         @ (posedge clk50m);
92     end
93
94     @ (negedge clk50m);
95     sw = 1'b0;
96
97     repeat (8) begin
98         @ (posedge clk50m);
99     end
100
101     #200ns;
102
103     @ (negedge clk50m);
104     sw = 1'b1;

```

```

105     repeat (8) begin
106         @ (posedge clk50m);
107     end
108
109     #200ns;
110
111     @ (negedge clk50m);
112     sw = 1'b0;
113
114     repeat (8) begin
115         @ (posedge clk50m);
116     end
117
118     #50ns;
119     @ (negedge clk50m);
120     run_sim = 0;
121     rst_n = 1'b0;
122     $display("_____");
123     $display("    debounce finished    ");
124     $display("_____");
125
126 end
127 endmodule
128

```

Listing 1.2: Testbench für den Up / Down Counter

1.4 Simulationsscript

In Listing 1.3 ist das Simulationsscript dargestellt. Es beinhaltet dieselben Befehle wie in der letzten Lehrveranstaltung, natürlich angepasst an den Debouncer.

```

1  # Create simulation environment
2  vlib work
3  vmap work work
4
5  # Compile desing files -> use file names
6  vlog ../src/debounce.sv
7  # Compile the test bench
8  vlog tb_debounce.sv
9  # Init simulation -> use module name
10 vsim tb_debounce
11 # -r recursive
12 log -r *
13 do wave_tb_debounce.tcl
14
15 # Run simulation
16 run -all
17 # run 100us
18 # Show results
19 view wave

```

Listing 1.3: Simulationsscript

1.5 Transkript und Waveform Window

In Abbildung 1.1 ist das Waveform Window dargestellt. Es zeigt die geforderten Testfälle. Wie zu sehen ist, wurden die Anforderungen erfüllt.

 


Abbildung 1.1: Waveform Window
Quelle: eigene Ausarbeitung

1.6 Vor- und Nachteile der Implementierung

Folgend sind die Vor- und Nachteile der Implementierung gelistet:

Vorteile

- Variable Bitlänge

Nachteile

- Die Clock Frequenz darf nur so hoch gewählt werden, wie es das „Back Propagation Delay“ erlaubt. Somit ist die maximale Zählfrequenz begrenzt.
- Bei Anwahl des Down-Bits sollte beim Reseten der Counter Wert nicht auf „0“ initialisiert werden, sondern mit dem maximalen Wert

$$2 \ll ('counterSize - 1) - 1 \quad (1.1)$$

- Ebenfalls wäre es gut, den Startwert des Counters selbst wählen zu können.